

بسمه تعالی

الکترونیک صنعتی

# یکسوکننده های دیودی

DIODE RECTIFIERS

رضانژاد

## پارامترهای کارایی

$$\eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}} \quad P_{dc} = V_{dc} I_{dc} \quad P_{ac} = V_{rms} I_{rms}$$

$$V_{ac} = \sqrt{V_{rms}^2 + V_{dc}^2}$$

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{dc}}$$

$$RF = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} = \sqrt{\left(\frac{V_{rms}}{V_{dc}}\right)^2 - 1} = \sqrt{FF^2 - 1}$$


$$TUF = \frac{P_{dc}}{V_s I_s}$$

$$DF = \cos \phi$$

$$HF = \sqrt{\frac{I_s^2 - I_{s1}^2}{I_{s1}^2}} = \sqrt{\left(\frac{I_s}{I_{s1}}\right)^2 - 1}$$



$$PF = \frac{V_s I_{s1}}{V_s I_s} \cos \phi = \frac{I_{s1}}{I_s} \cos \phi$$

$$CF = \frac{I_{s(peak)}}{I_s}$$

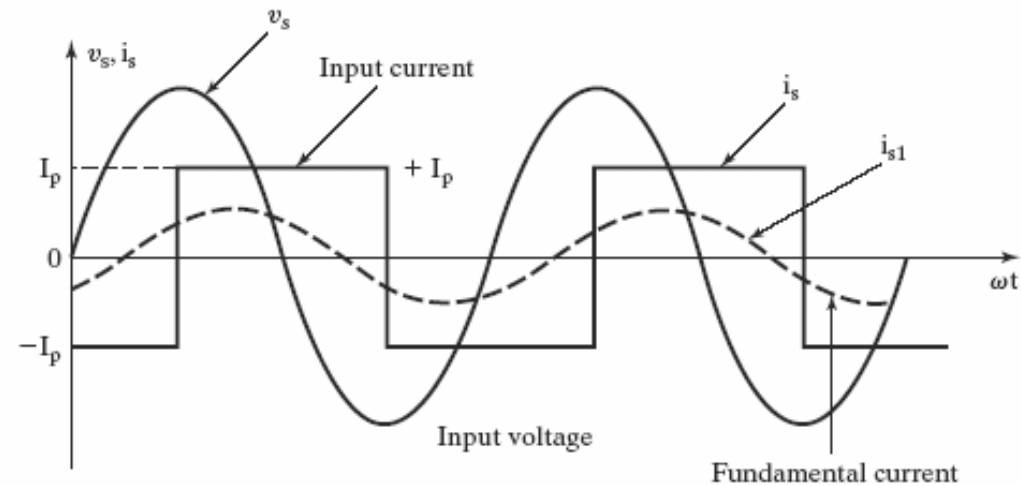

# Single-Phase Half-wave Rectifier

# یکسوساز تکفاز نیم موج

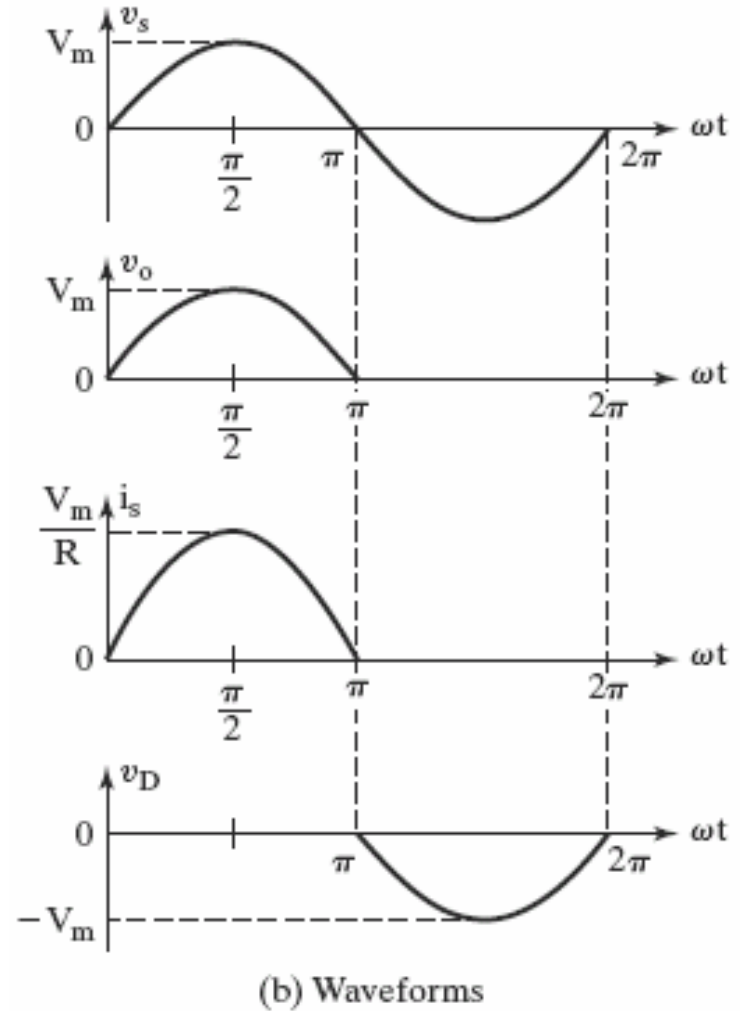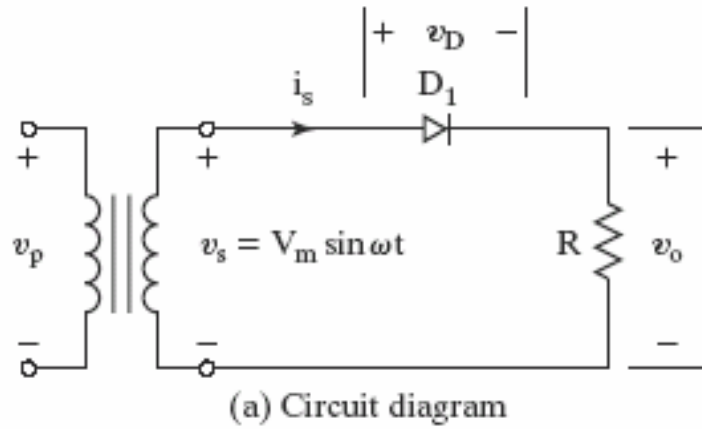

$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \theta d\theta = \frac{V_m}{\pi} = 0.318V_m$$

$$I_{dc} = \frac{V_m}{\pi R}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m^2 \sin^2 \theta d\theta} = \frac{V_m}{2}$$

$$I_{rms} = \frac{V_m}{2R}$$

$$\eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}} = 40.5\%$$

## Single-Phase Half-wave Rectifier

## یکسوساز تکفاز نیم موج

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{dc}} = \frac{0.5 V_m}{0.318 V_m} = 1.57$$

$$RF = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} = \sqrt{1.57^2 - 1} = 1.21$$


$$TUF = \frac{P_{dc}}{V_s \cdot I_s} \Rightarrow TUF = \frac{\frac{V_m}{\pi} \times \frac{V_m}{\pi R}}{\frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{0.5 V_m}{R}} = 0.286$$

$$V_s = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$I_s = \frac{V_{rms}}{R} = \frac{0.5 V_m}{R}$$



$$PIV = V_m$$
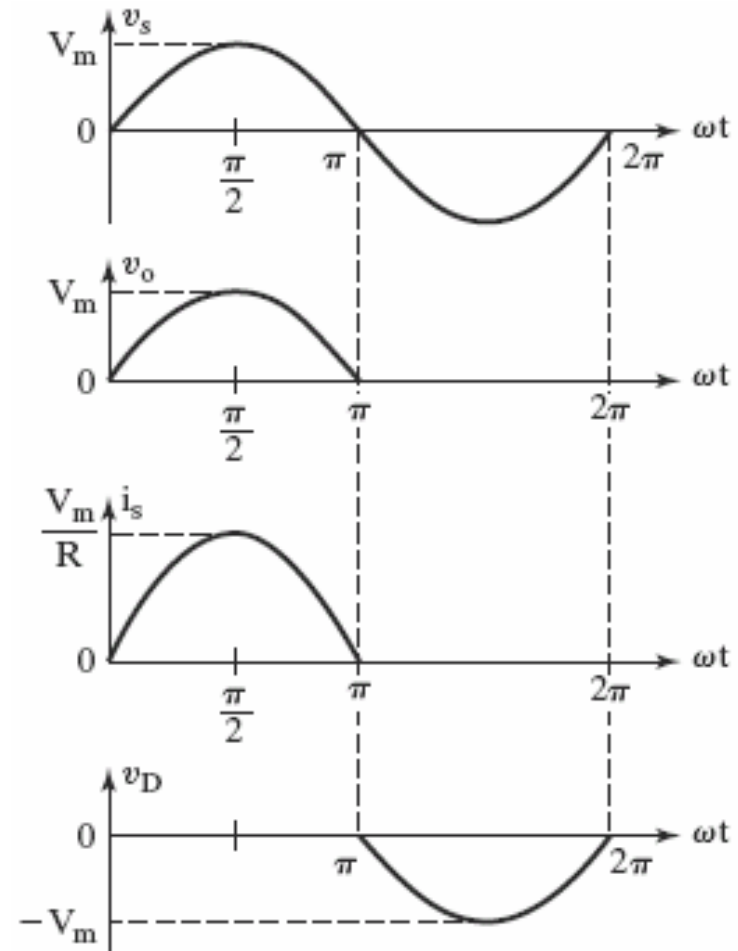
$$CF = \frac{I_{s(peak)}}{I_s} = \frac{V_m/R}{V_{rms}/R} = 2$$



(b) Waveforms

## یکسوساز تکفاز نیم موج با بار RL

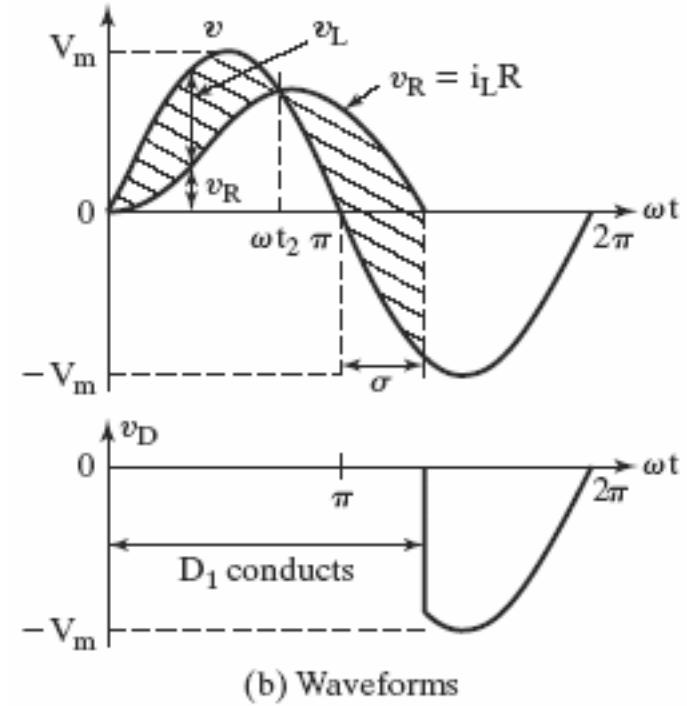
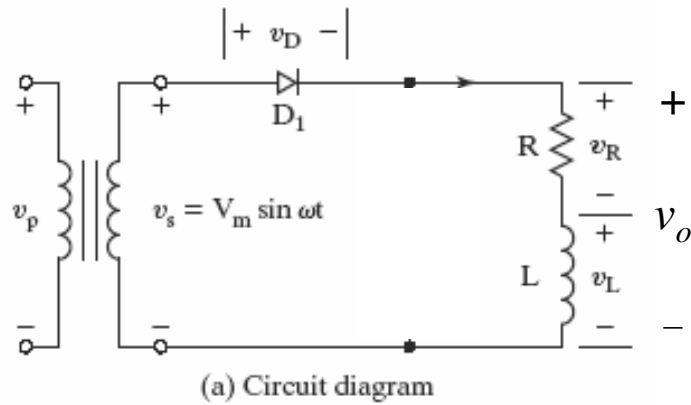


$$V_{o(dc)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi+\sigma} V_m \sin \theta d\theta = \frac{V_m}{2\pi} [1 - \cos(\pi + \sigma)]$$

$$V_{o(dc)} = V_{R(dc)} + V_{L(dc)} \quad V_{L(dc)} = 0 \quad ?$$


$$I_{o(dc)} = \frac{V_m}{2\pi R} [1 - \cos(\pi + \sigma)]$$

## یکسوساز تکفاز نیم موج با بار RL

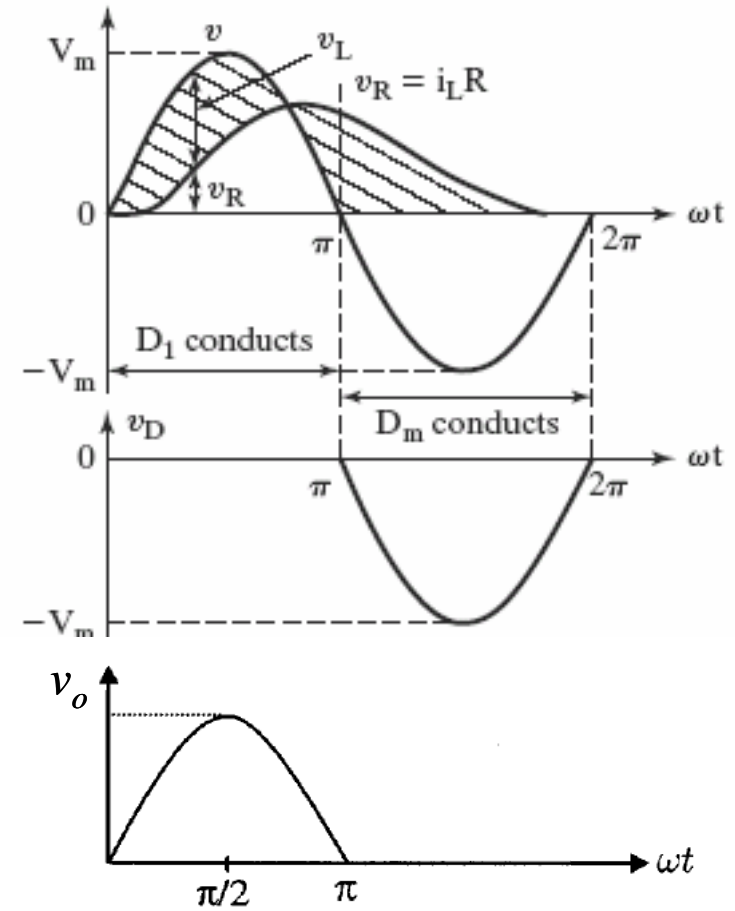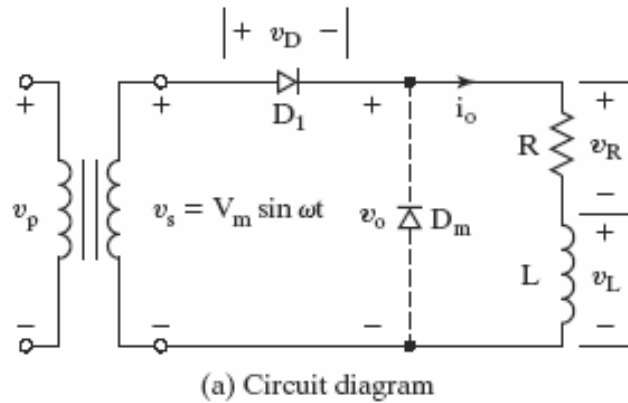

$$V_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{V_m}{\pi}$$

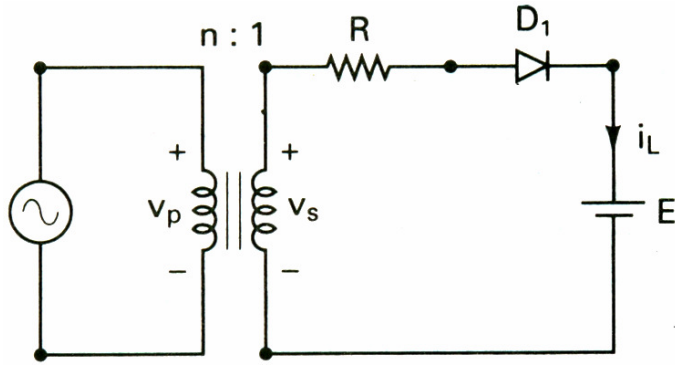
# یکسوساز نیم موج بعنوان شارژر (با محدودکننده جریان مقاومتی)



$$\text{if } v_s - E > 0 \Rightarrow D: \text{on} \quad \alpha = \text{Sin}^{-1} \frac{E}{V_m}$$

$$\text{if } v_s - E < 0 \Rightarrow D: \text{off} \quad \beta = \pi - \alpha$$

$$i_L = \frac{v_s - E}{R}$$

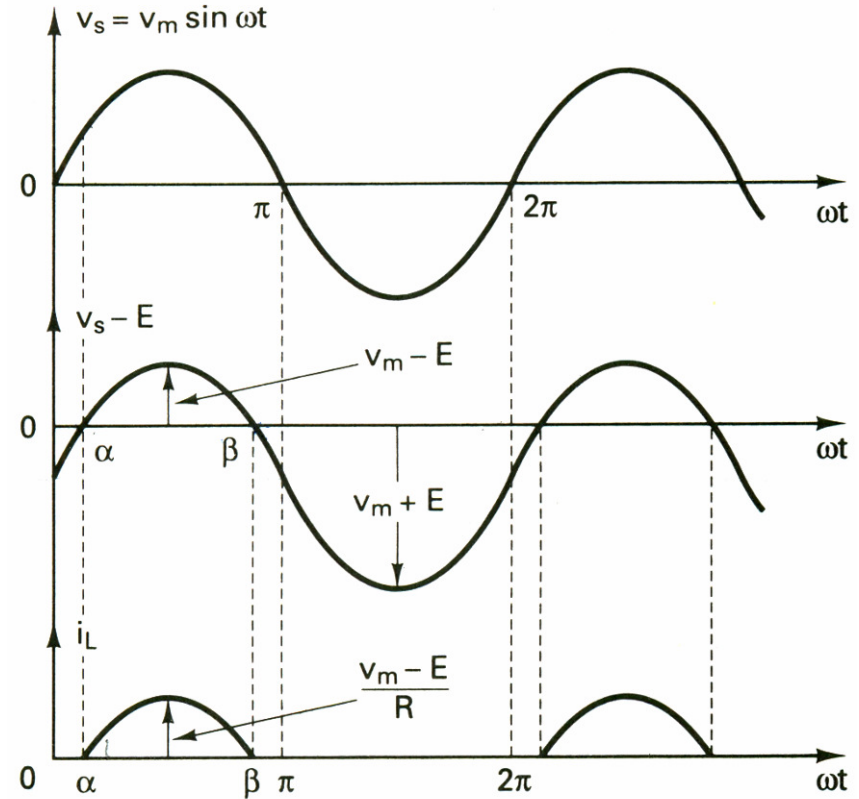

**مثال:** ولتاژ باتری در شکل ۳-۱۷ الف برابر است با  $E=12\text{ V}$  و ظرفیت آن  $100\text{ W-h}$  است. جریان شارژکننده متوسط باید برابر  $I_{dc}=5\text{ A}$  باشد. ولتاژ ورودی اولیه  $60\text{ Hz}$  و  $V_p=120\text{ V}$  و نسبت سیم پیچهای ترانسفورماتور  $n=2:1$  است. محاسبه کنید الف) زاویه هدایت دیود  $\delta$  ب) مقاومت محدودکننده جریان  $R$

**حل:**  $V_m = \sqrt{2}V_s = \sqrt{2} \times 60 = 84.85\text{ V}$  و  $E=12\text{ V}$ ،  $V_p=120\text{ V}$ ،  $V_s=V_p/n=120/2=60\text{ V}$   
 الف) از رابطه ۳-۵۸ داریم:  $0.1419\text{ rad}$  یا  $8.13^\circ$  یا  $\alpha = \sin^{-1}(12/84.85) = 8.13^\circ$  و  $\beta = 180 - 8.13 = 171.87^\circ$ . زاویه هدایت برابر است با

$$\delta = \beta - \alpha = 171.87 - 8.13 = 163.74^\circ$$

ب) مقدار متوسط جریان شارژکننده  $I_{dc}$  برابر خواهد بود با





$$I_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{V_m \sin \omega t - E}{R} d(\omega t) = \frac{1}{2\pi R} (2V_m \cos \alpha + 2E\alpha - \pi E), \quad \beta = \pi - \alpha$$

$$R = \frac{1}{2\pi I_{dc}} (2V_m \cos \alpha + 2E\alpha - \pi E)$$

$$= \frac{1}{2\pi \times 5} (2 \times 84.85 \times \cos 8.13^\circ + 2 \times 12 \times 0.1419 - \pi \times 12) = 4.26\ \Omega$$


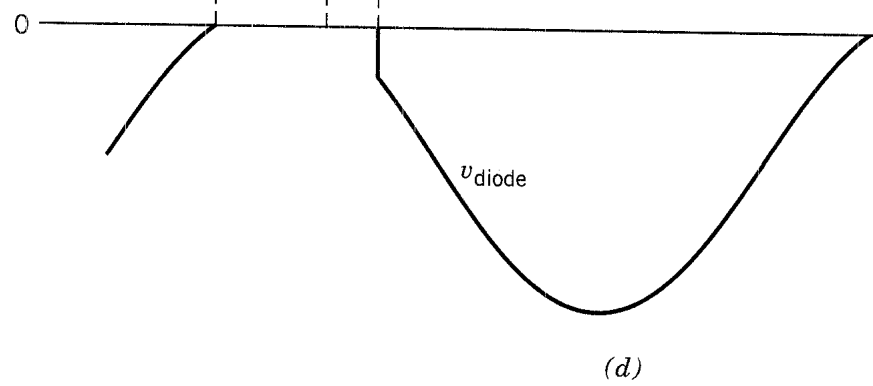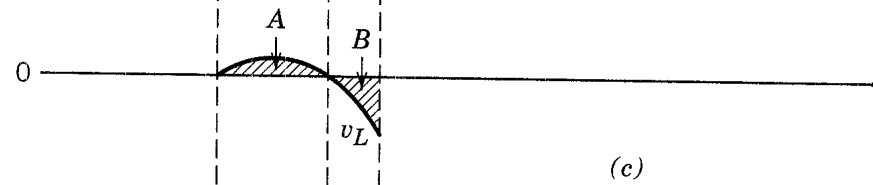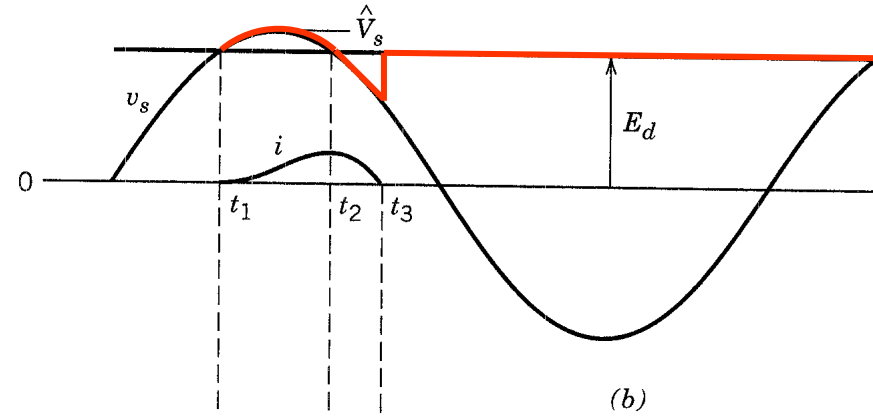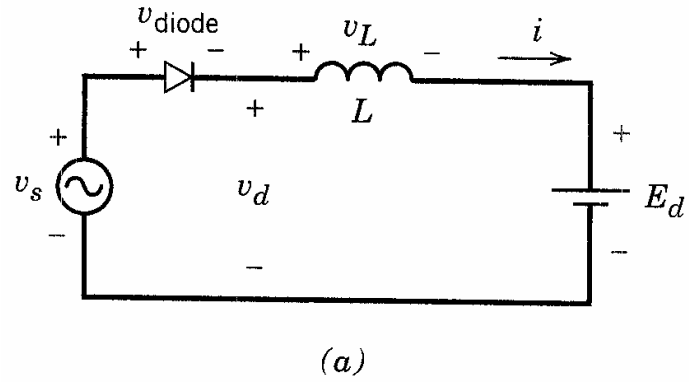
# یکسوساز نیم موج با بار سلفی و ولتاژ dc داخلی



**مثال:** یکسوکننده نیم موج تکفاز با بار مقاومتی به یک منبع 60 Hz و  $V_s = 120 \text{ V}$  متصل است.

سری فوریه ولتاژ خروجی را بدست آورید.

$$v_L(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

$$a_0 = V_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{V_m}{\pi}$$


$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} v_L(t) \cdot \cos n\omega t d(\omega t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \omega t \cdot \cos n\omega t d(\omega t) = \begin{cases} \frac{1+(-1)^n}{1-n^2} \frac{V_m}{\pi} & n \geq 2 \\ 0 & n = 1 \end{cases}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} v_L(t) \cdot \sin n\omega t d(\omega t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \omega t \cdot \sin n\omega t d(\omega t) = \begin{cases} \frac{V_m}{2} & n = 1 \\ 0 & n \geq 2 \end{cases}$$

$$v_L(t) = \frac{V_m}{\pi} + \frac{V_m}{2} \sin \omega t - \frac{2V_m}{3\pi} \cos 2\omega t + \frac{2V_m}{15\pi} \cos 4\omega t - \frac{2V_m}{35\pi} \cos 6\omega t + \dots$$

## Full-Wave Rectifier (center-tapped)

یکسوساز تکفاز تمام موج با ترانس سر وسط

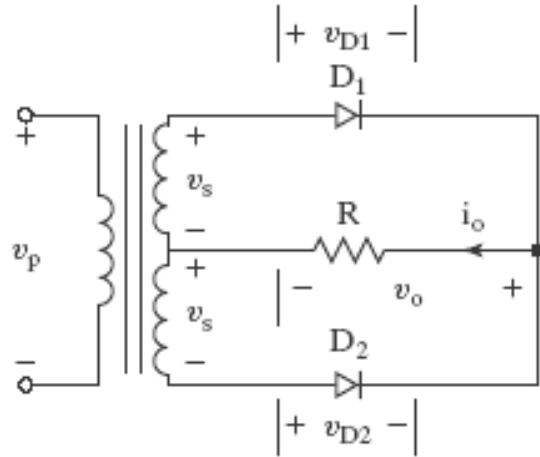


$$V_{o(dc)} = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin \theta d\theta = \frac{2V_m}{\pi}$$

$$V_{o(rms)} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m^2 \sin^2 \theta d\theta} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$\eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}} = 81\%$$

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{dc}} = 1.11$$


$$FF = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} = 0.482$$

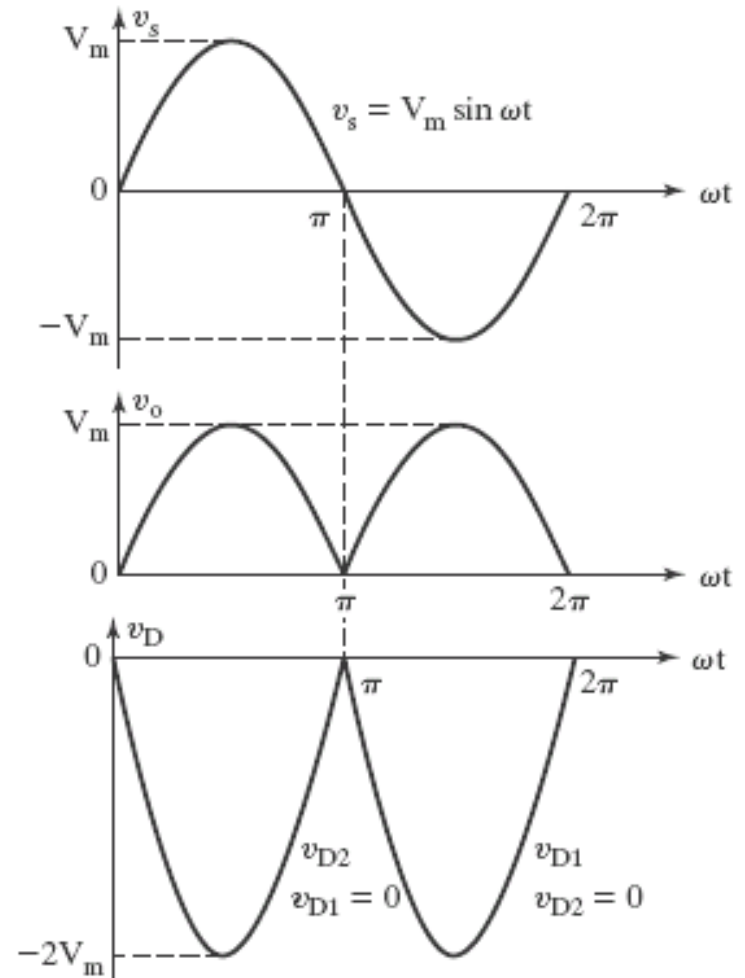

(b) Waveforms
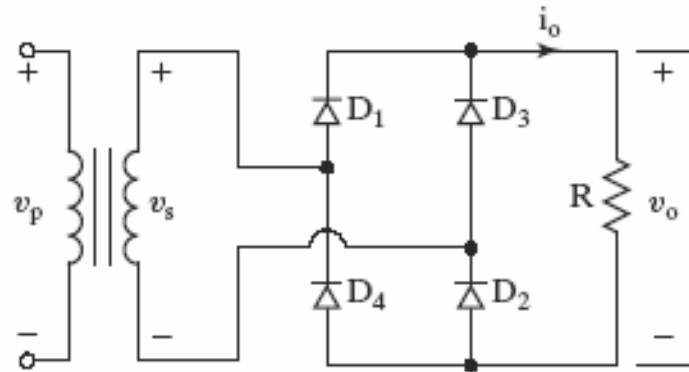
# Full-Wave Bridge Rectifier

یکسوساز تکفاز تمام موج با استفاده از پل دیود




(a) Circuit diagram

$$V_{o(dc)} = \frac{2}{2\pi} \int_0^\pi V_m \sin \theta d\theta = \frac{2V_m}{\pi}$$

$$I_{o(dc)} = \frac{2V_m}{\pi R}$$


$$V_{o(rms)} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_0^\pi V_m^2 \sin^2 \theta d\theta} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$I_{o(rms)} = \frac{V_m}{\sqrt{2}R}$$

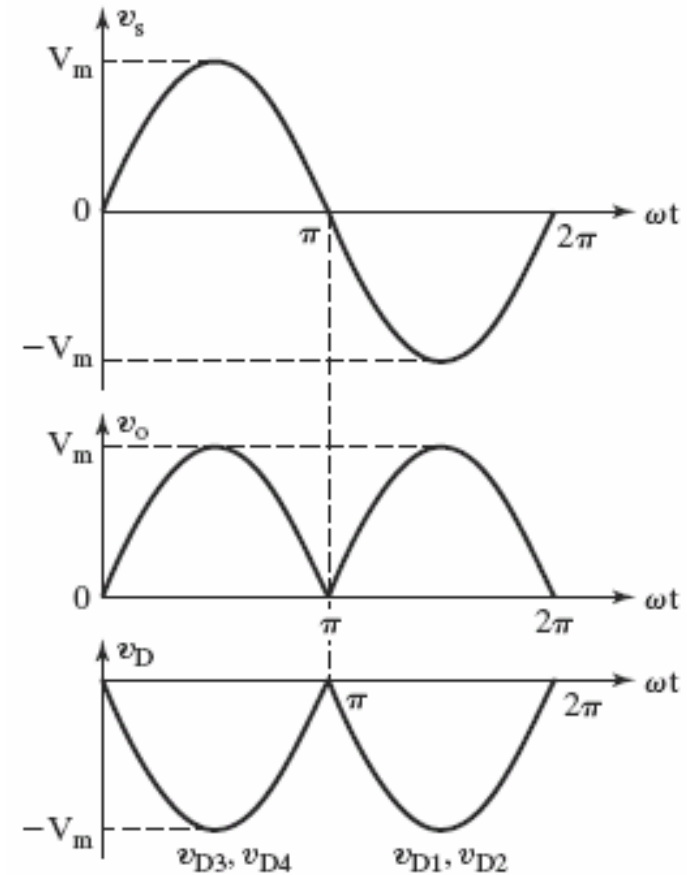

(b) Waveforms

پل تمام موج تکفاز با بار سلفی (موتور dc)

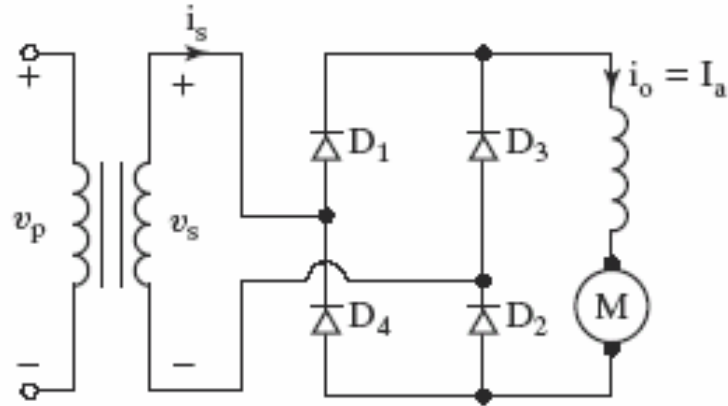


(a) Circuit diagram

$$i_s(t) = \frac{4I_a}{\pi} \left( \frac{\sin \omega t}{1} + \frac{\sin 3\omega t}{3} + \frac{\sin 5\omega t}{5} + \dots \right)$$

$$I_{s1} = \frac{4I_a}{\pi\sqrt{2}} = 0.90I_a$$



$$I_s = I_a$$
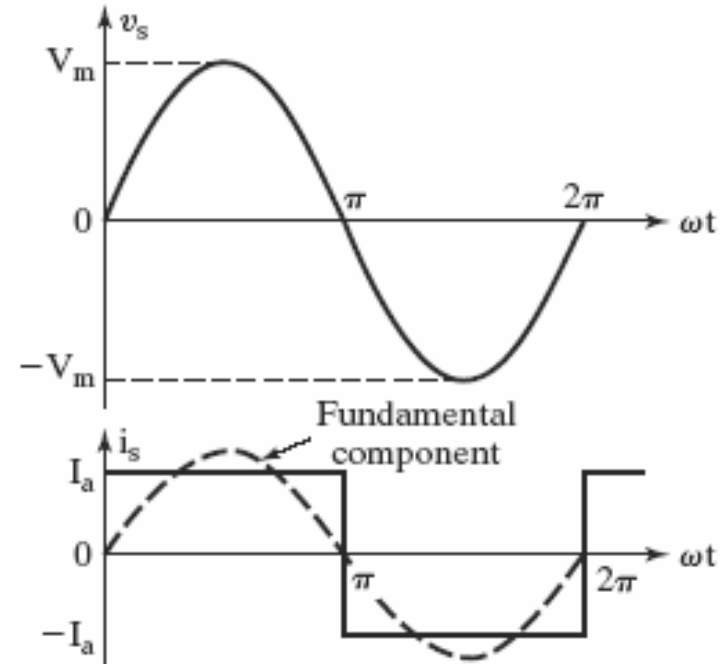
$$THD = \sqrt{\left(\frac{1}{0.9}\right)^2 - 1} = 0.4843$$




(b) Waveforms
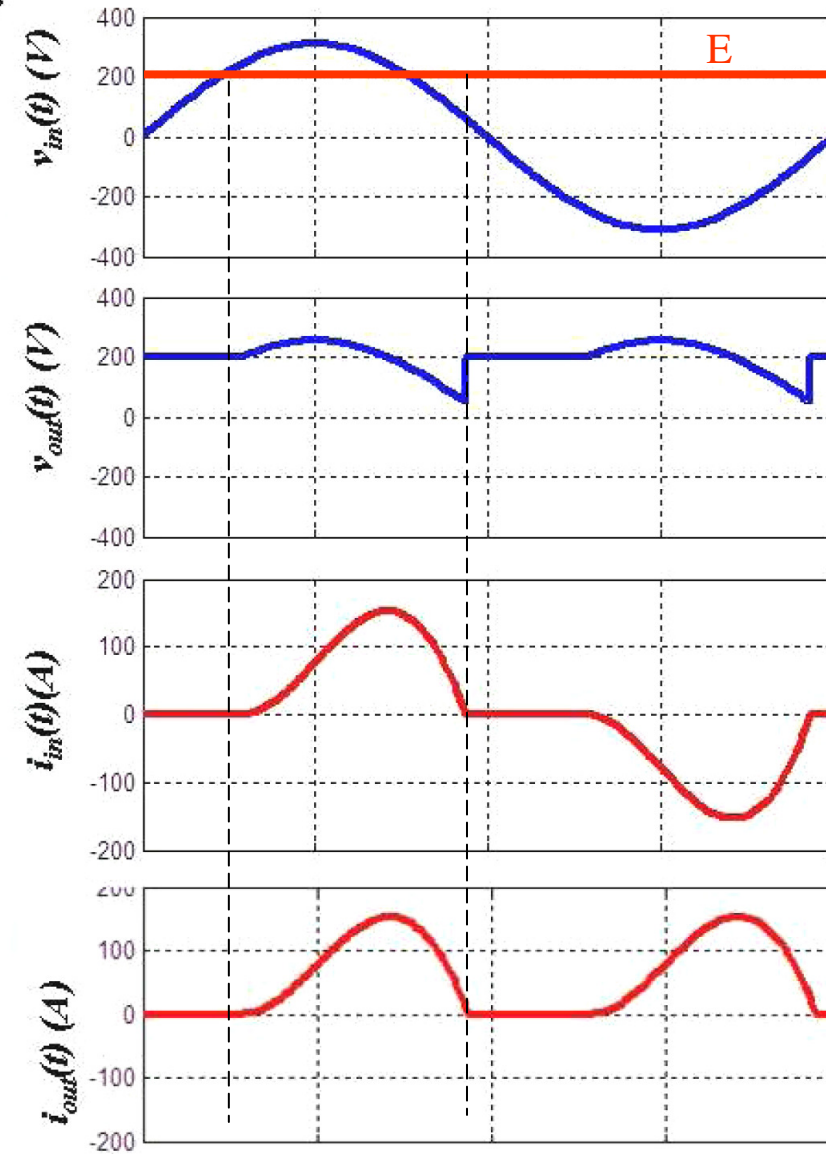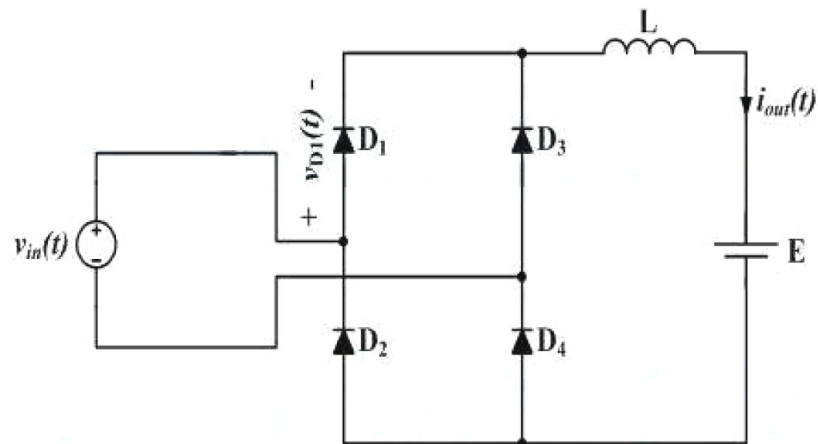
## Single-phase full-wave battery charger with an inductor at the output side



## Bridge Rectifier (RL load)

پل تمام موج تکفاز با بار اهمی-سلفی (RL)

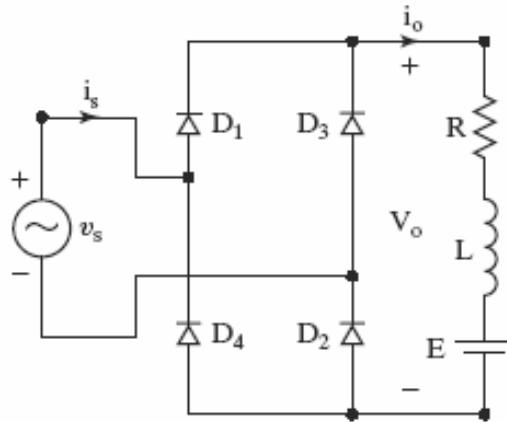

(a) Circuit

$$L \frac{di_o}{dt} + Ri_o + E = \sqrt{2}V_s \sin \omega t \quad \text{for } i_o \geq 0$$




$$i_o = \frac{\sqrt{2}V}{Z} \sin(\omega t - \theta) + A_1 e^{-(R/L)t} - \frac{E}{R}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \quad \theta = \tan^{-1}(\omega L / R)$$


- Case 1: Continuous conduction,  $i_o > 0$
- Case 2: Discontinuous conduction,  $i_o = 0$

# Bridge Rectifier (RL load)

پل تمام موج تکفاز با بار اهمی-سلفی (RL)

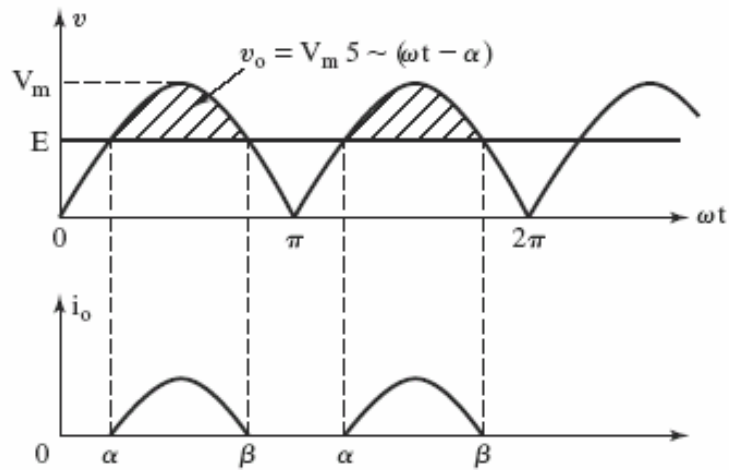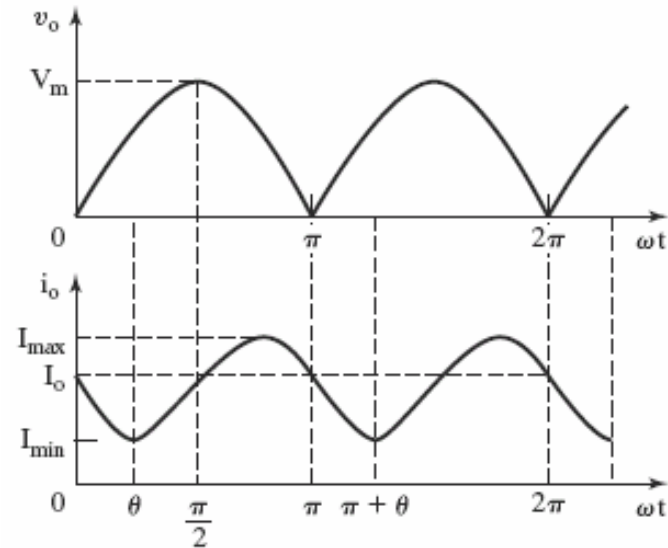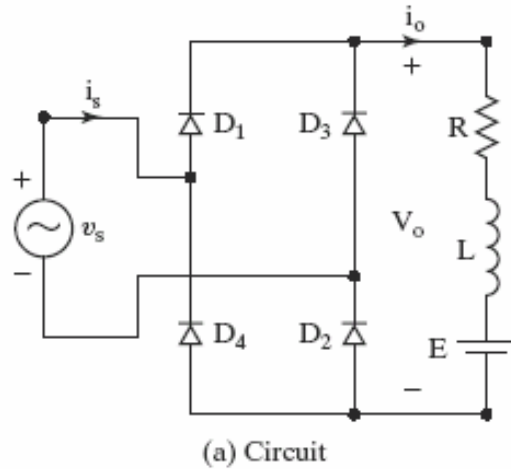

Discontinuous current


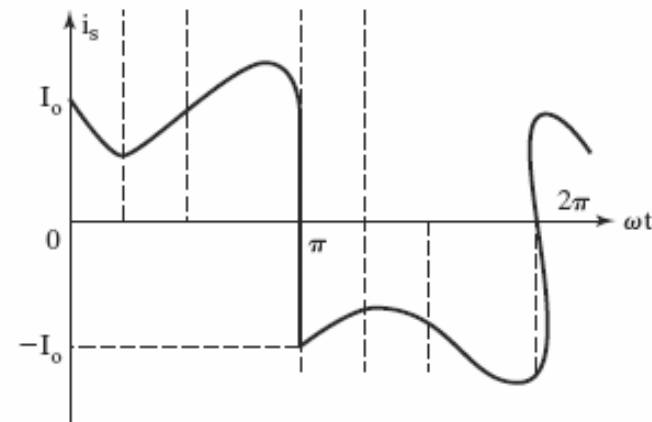


Continuous current



### Three-Phase Star Rectifiers

یکسوکننده نیم موج سه فاز

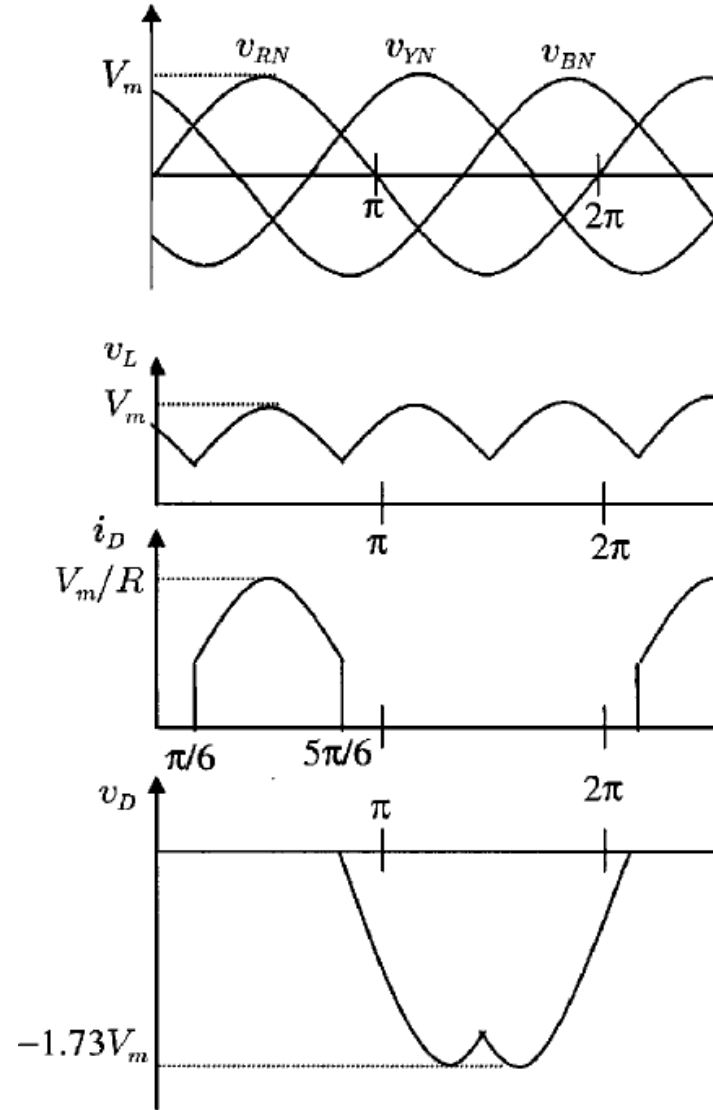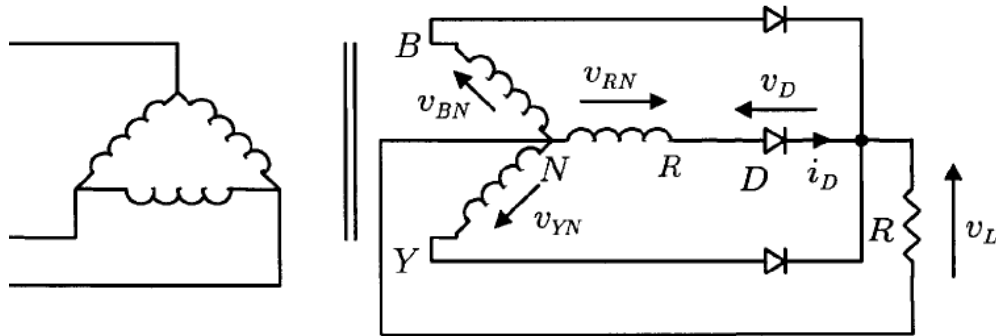

$$V_{dc} = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} V_m \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} V_m \cos \omega t d(\omega t) = \frac{3\sqrt{3}V_m}{2\pi} = 0.827V_m$$


$$V_{rms} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} V_m^2 \cos^2 \omega t d(\omega t)} = 0.84V_m$$

$$I_s = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} I_m^2 \cos^2 \omega t d(\omega t)} = \frac{V_{rms}}{R\sqrt{3}} = \frac{I_{rms}}{\sqrt{3}}$$


$$\eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}} = 96.77\%$$

# Multiphase Rectifiers

## یکسوکننده نیم موج چندفاز

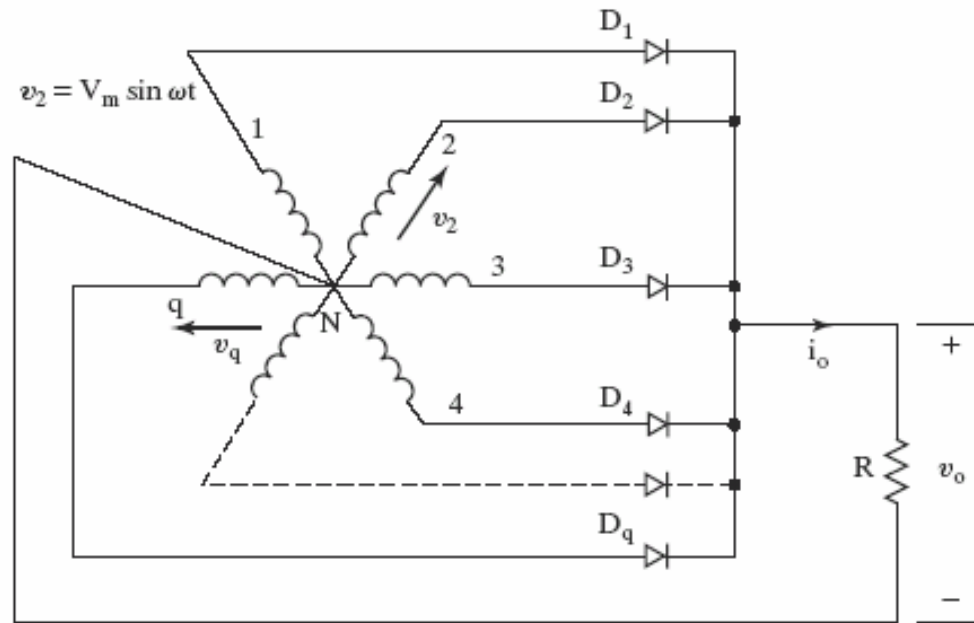

(a) Circuit diagram

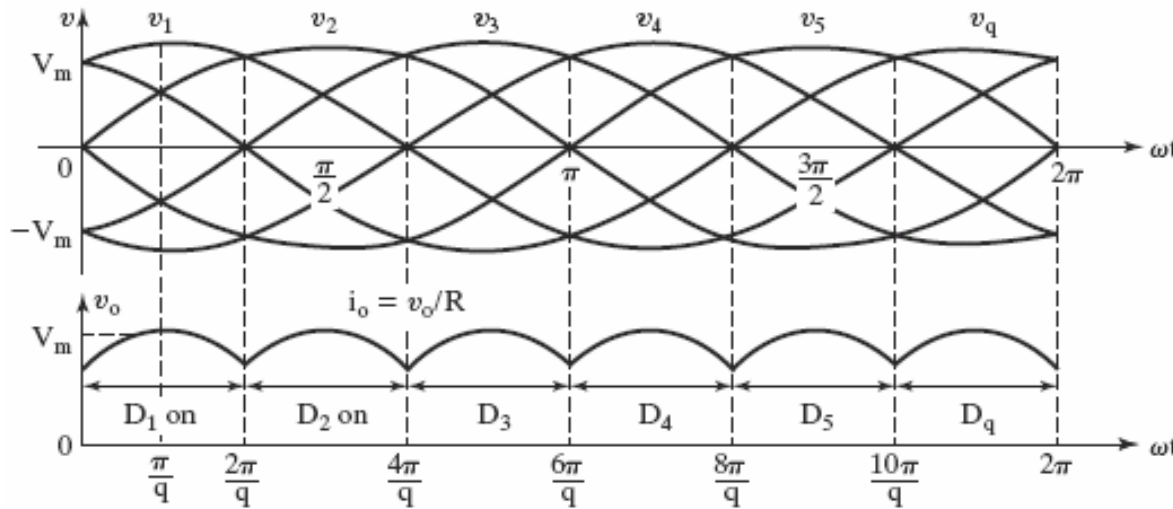

(b) Waveforms

$$V_{dc} = \frac{2}{2\pi/q} \int_0^{\pi/q} V_m \cos \omega t d(\omega t)$$

$$= V_m \frac{q}{\pi} \sin \frac{\pi}{q}$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{2}{2\pi/q} \int_0^{\pi/q} V_m^2 \cos^2 \omega t d(\omega t)}$$


$$= V_m \sqrt{\frac{q}{2\pi} \left( \frac{\pi}{q} + \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi}{q} \right)}$$

$$I_s = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi/q} I_m^2 \cos^2 \omega t d(\omega t)}$$



$$= \frac{V_{rms}}{R\sqrt{q}} = \frac{I_{rms}}{\sqrt{q}}$$

# Three-Phase Bridge Rectifier

# یکسوکننده پل سه فاز

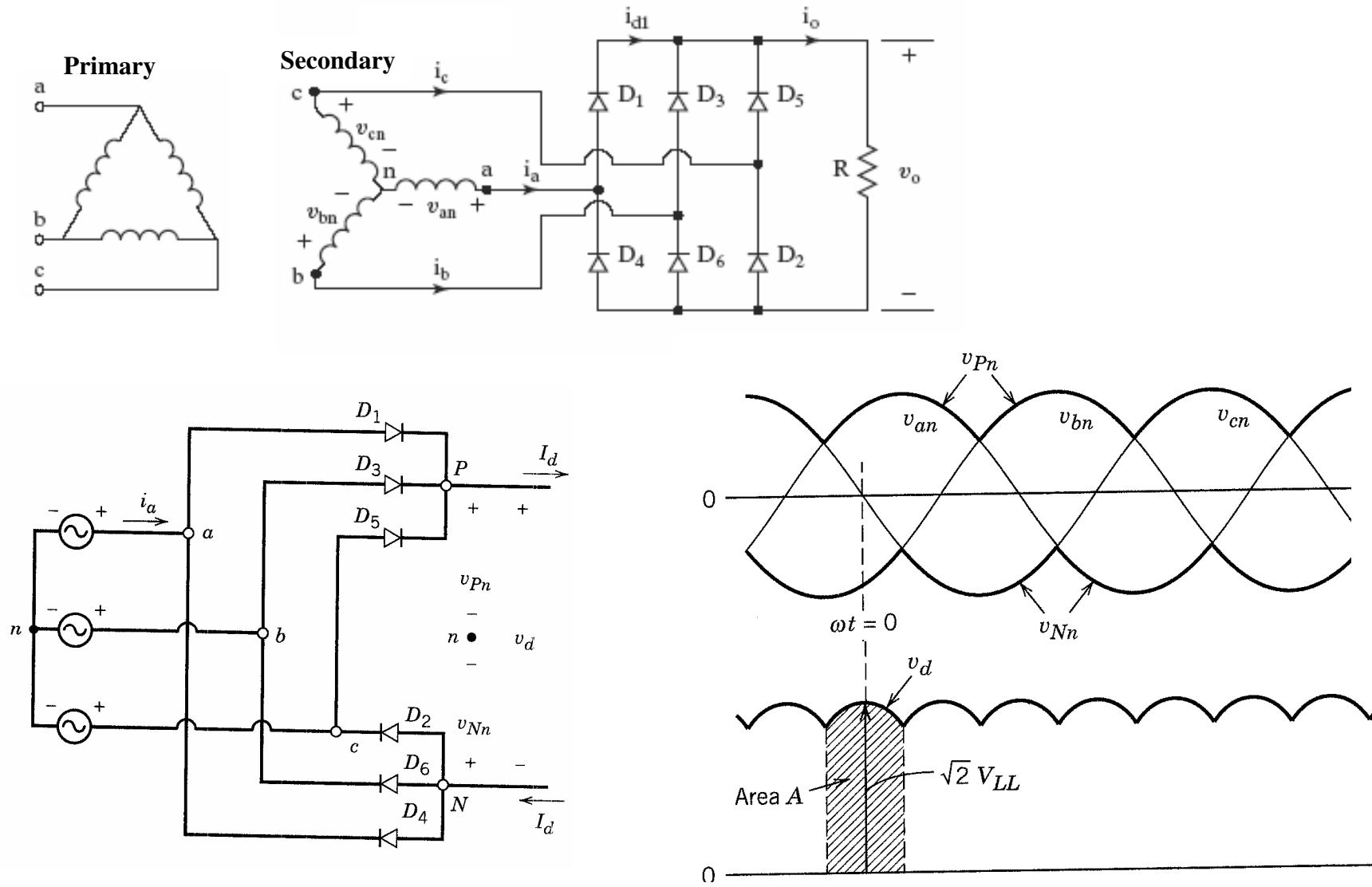

# Three-Phase Bridge Rectifier

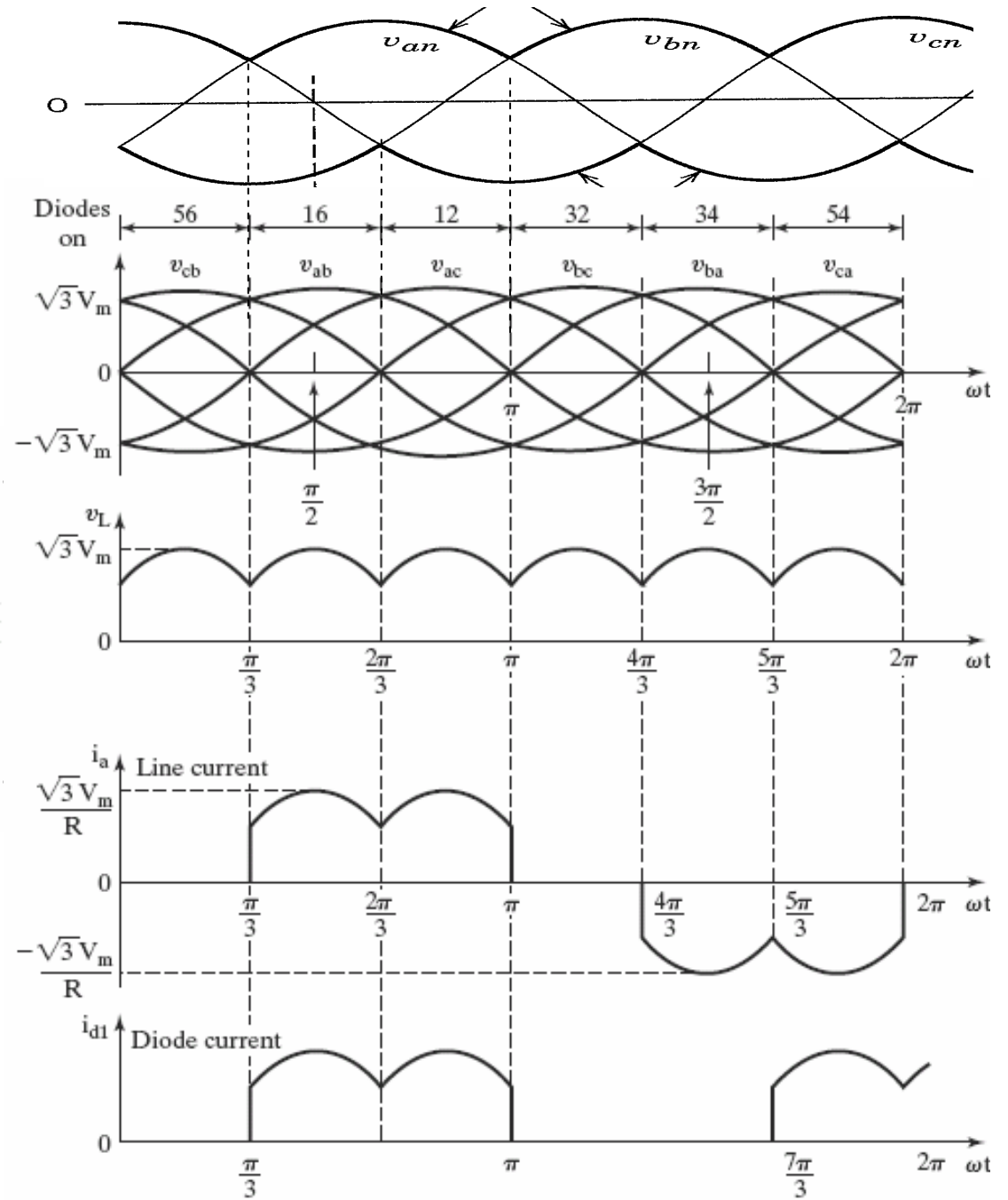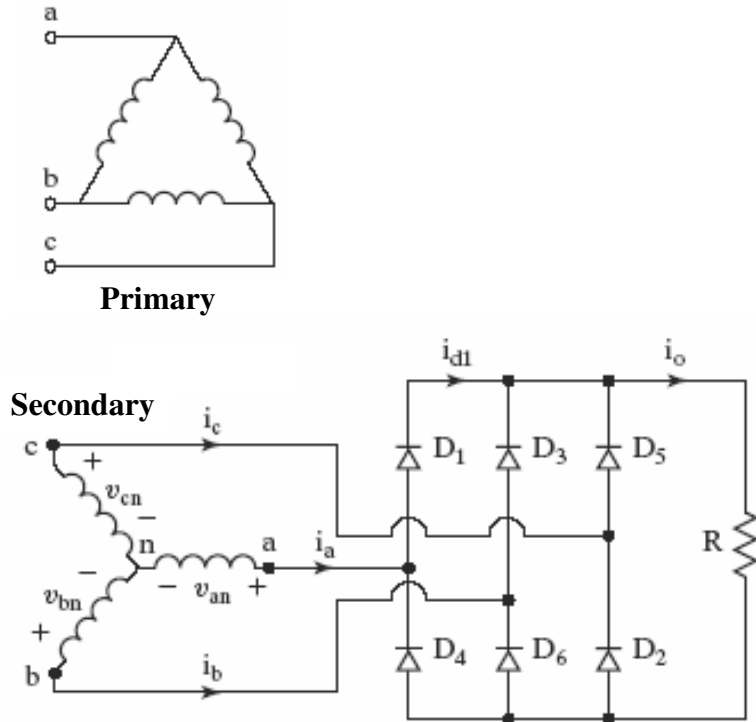

$$V_{dc} = \frac{6 \times 2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{3} V_m \cos \omega t d(\omega t) = \frac{3\sqrt{3} V_m}{\pi} = 1.6539 V_m$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{P_{dc}}{P_{ac}} = 99.83\%$$

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{6}} 3V_m^2 \cos^2 \omega t d(\omega t)} = 1.6554 V_m$$

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{6 \times 2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{6}} I_m^2 \cos^2 \omega t d(\omega t)} = 0.9557 I_m = \frac{V_{rms}}{R}$$

$$I_m = \frac{\sqrt{3} V_m}{R}$$


$$I_s = \sqrt{\frac{4 \times 2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{6}} I_m^2 \cos^2 \omega t d(\omega t)} = 0.7804 I_m$$

$$I_r = \sqrt{\frac{2 \times 2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{6}} I_m^2 \cos^2 \omega t d(\omega t)} = 0.5518 I_m$$

$$I_d = \frac{2 \times 2}{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{6}} I_m \cos \omega t d(\omega t) = \frac{I_m}{\pi} = 0.318 V_m$$


$$I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R} = 3 I_d$$

**Inductive load?**

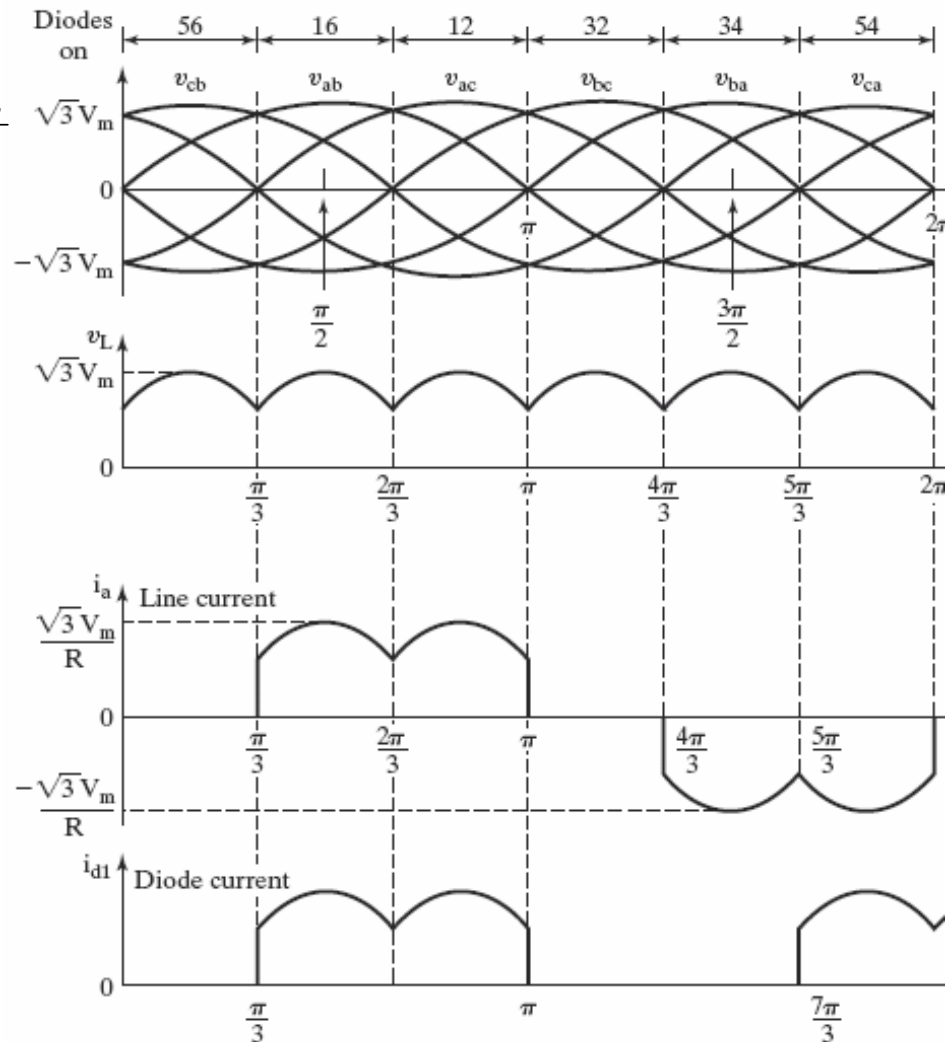

### 3-Phase Bridge Rectifier (RL Load)

یکسوکننده پل سه فاز با بار اهمی - سلفی

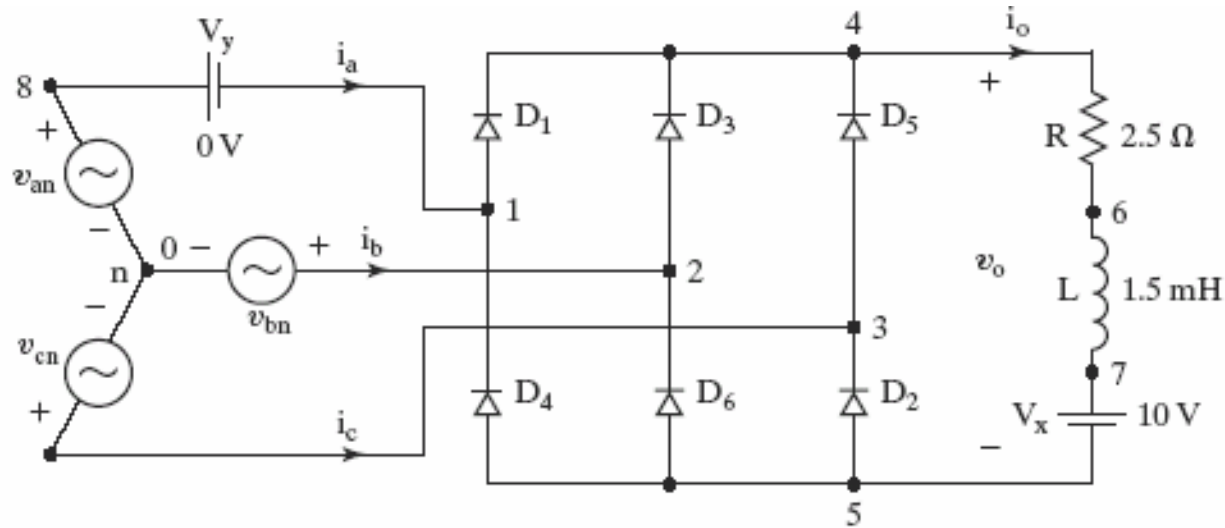


$$v_{ab} = \sqrt{2}V_{ab} \sin \omega t \quad \text{for } \frac{\pi}{3} \leq \omega t \leq \frac{2\pi}{3}$$

$$L \frac{di_o}{dt} + Ri_o + E = \sqrt{2}V_{ab} \sin \omega t$$

$$i_o = \frac{\sqrt{2}V_{ab}}{Z} \sin(\omega t - \theta) + A_1 e^{-(R/L)t} - \frac{E}{R}$$



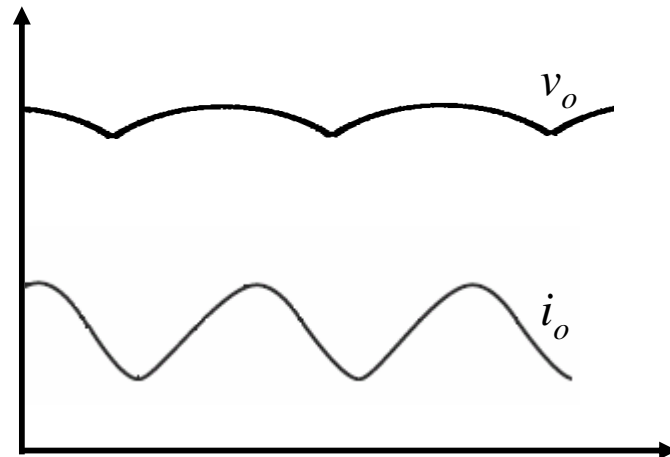
$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \quad \theta = \tan^{-1}(\omega L / R)$$



- Case 1: Continuous conduction,  $i_o > 0$
- Case 2: Discontinuous conduction,  $i_o = 0$

# Single-Phase Rectifier with C-Filter

# یکسوکننده پل تکفاز با فیلتر C

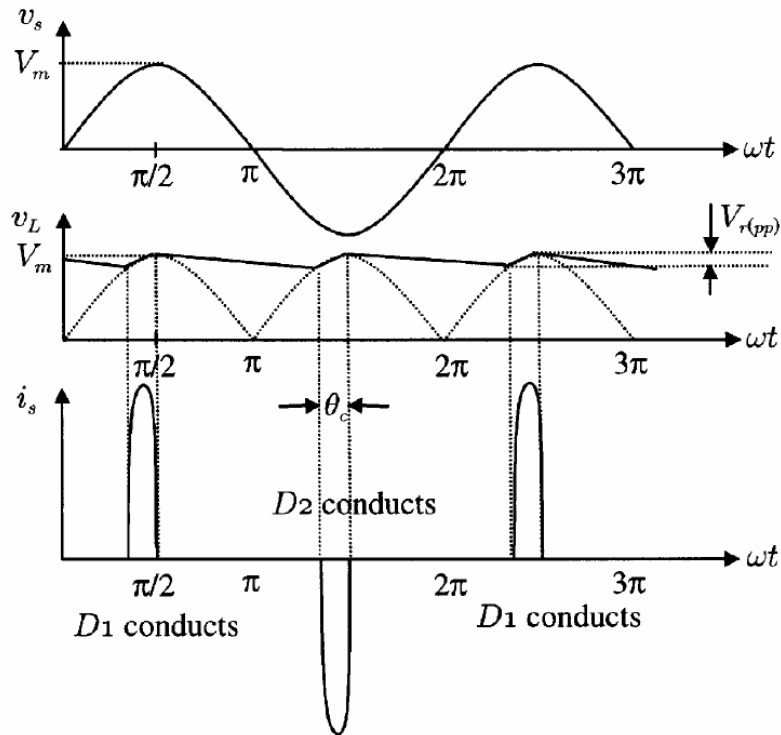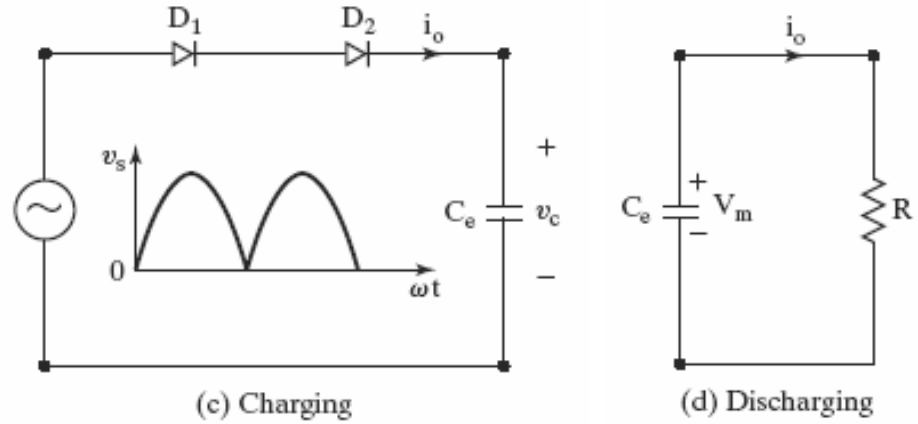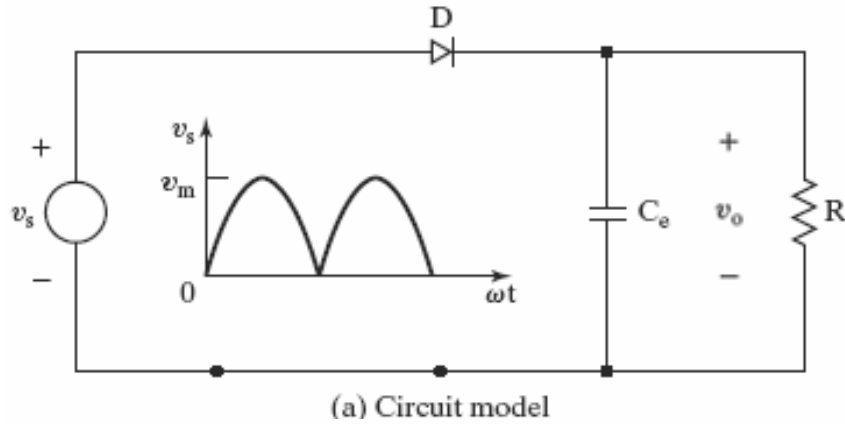

$$V_{o(dc)} = V_m - \frac{V_m}{4fRC_e}$$

$$V_{rms(ripple)} = \frac{V_{r(pp)}}{2\sqrt{2}} = \frac{V_m}{4\sqrt{2}fRC_e}$$

$$RF = \frac{V_{rms(ripple)}}{V_{o(dc)}} = \frac{1}{\sqrt{2}(4fRC_e - 1)}$$